
Computador 8 Bits

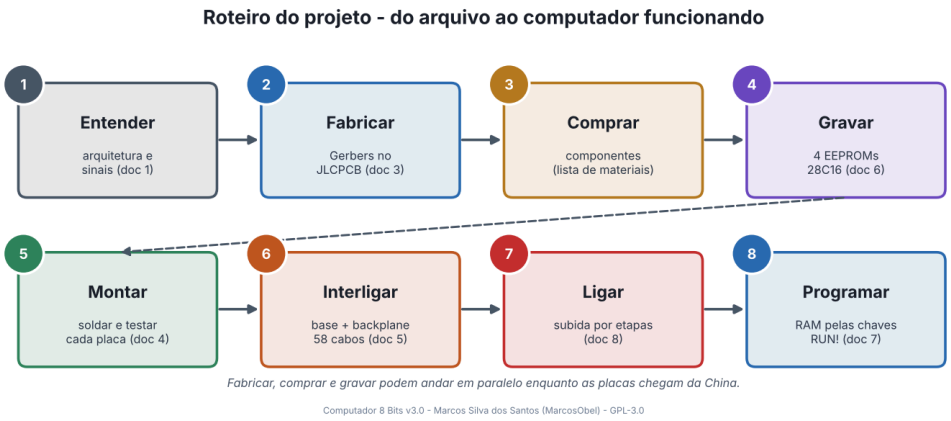Guia visual passo a passo — do arquivo ao computador funcionando



Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)

github.com/aragonxpd154/8-bits-computer · GPL-3.0 · v3.0 · 2026

Guia visual passo a passo — Computador 8 Bits v3.0


> Projeto, placas e manual de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0. Versão em PDF deste guia: `pdf/guia-visual-passo-a-passo.pdf` · Manual completo em PDF: `pdf/manual-completo.pdf`

Este guia mostra **em imagens** todo o caminho: dos arquivos do repositório até o computador rodando um programa. Cada etapa aponta para o capítulo do manual com os detalhes.

Sumário

Etapa	O que fazer	Tempo típico
0	Conhecer o computador	30 min
1	Entender como uma instrução funciona	30 min
2	Mandar fabricar as 14 placas	1 h (+ prazo da fábrica)
3	Comprar os componentes	1 h (+ entrega)
4	Gravar as 4 EEPROMs	30 min
5	Montar e testar cada placa	1–3 h por placa
6	Montar na base e ligar os 58 cabos	2 h
7	Ligar por etapas	1–2 h
8	Programar e rodar	15 min por programa

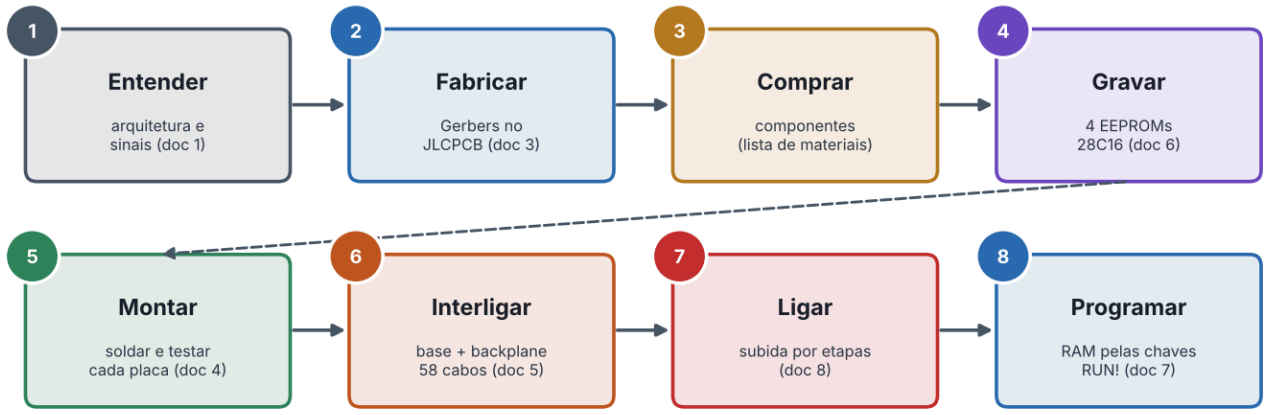
Roteiro do projeto - do arquivo ao computador funcionando



Fabricar, comprar e gravar podem andar em paralelo enquanto as placas chegam da China.

Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0


Etapa 0 — O que você vai construir

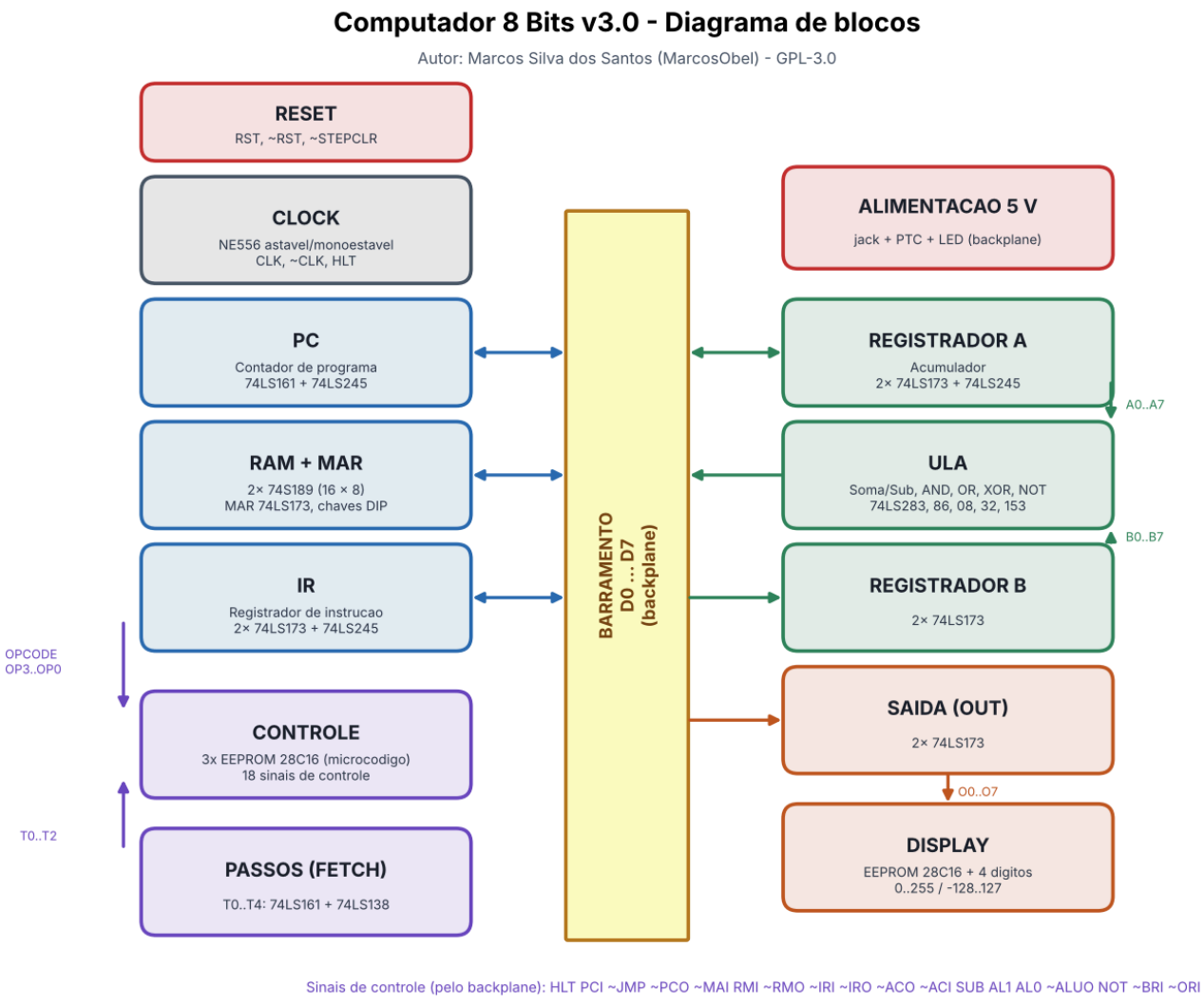

- **13 módulos (1 opcional) + 1 backplane**, todos só com CIs TTL 74LS, EEPROMs 28C16 e 555 — **sem microcontrolador**.
- **Barramento de 8 bits** (D0…D7) no backplane, com LEDs para ver os dados passando.
- **16 bytes de RAM**, programados por chaves DIP.
- **16 instruções**: `NOP LDA LDI STA ADD SUB AND OR XOR NOT JMP JC JZ OUT HLT`.
- **Display decimal** de 4 dígitos (0…255 ou −128…127).

📖 Detalhes: 01-arquitetura.md · 📄 Esquema elétrico completo (PDF)

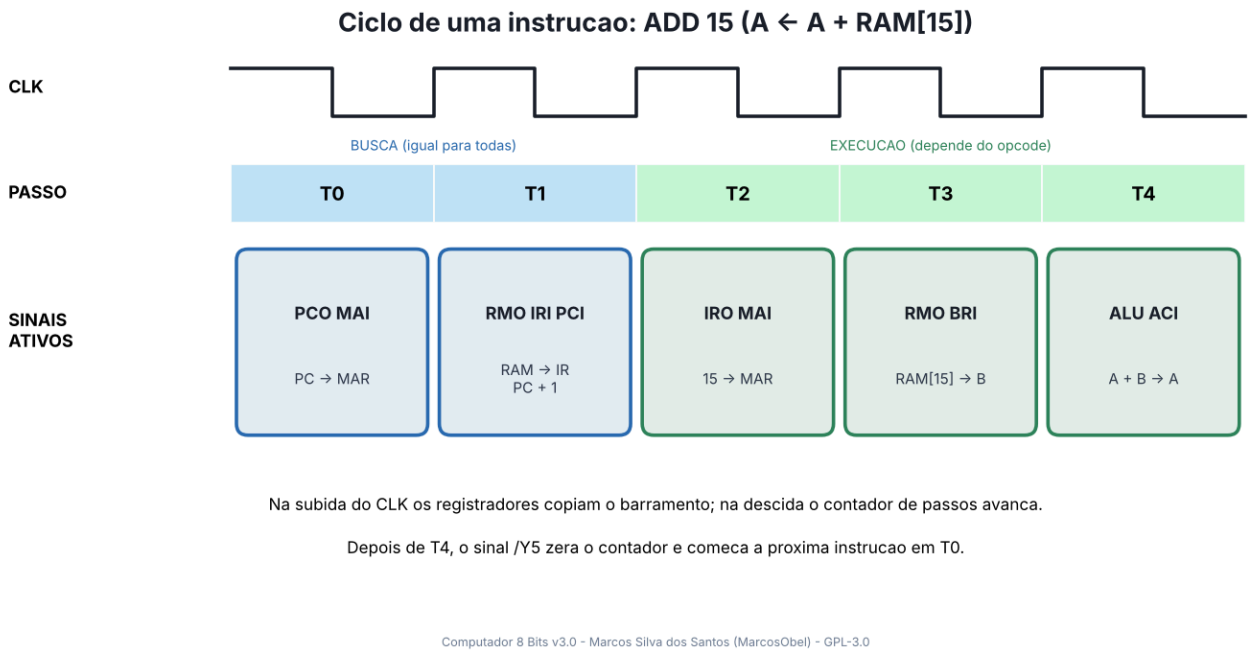Etapa 1 — Entender como uma instrução funciona




- **T0 e T1 (busca):** toda instrução começa igual — o PC aponta a RAM, a instrução vai para o IR e o PC soma 1.
- **T2…T4 (execução):** o microcódigo das EEPROMs liga os sinais certos para cada opcode.
- Para ver isso acontecendo sem hardware nenhum:

```
cd firmware
python3 ferramentas/emulador.py programas/01-soma.asm --passos
```

📖 Detalhes: 01-arquitetura.md

Etapa 2 — Mandar fabricar as 14 placas

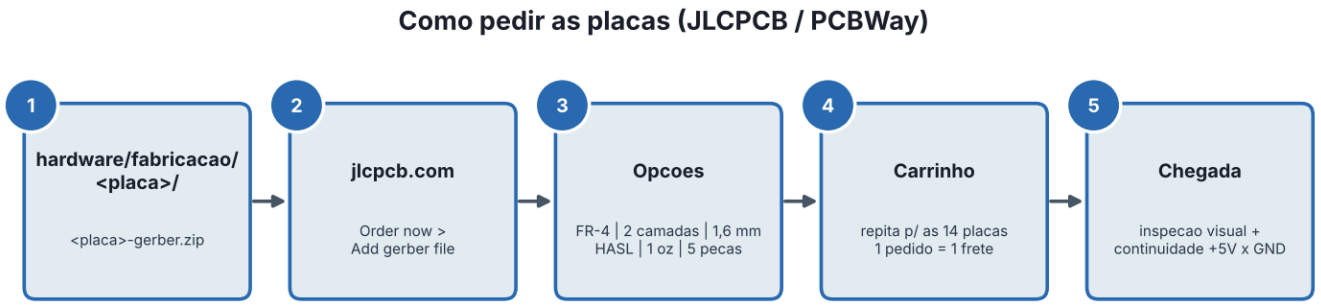

Nao precisa de montagem (PCB Assembly desligado). Placas grandes: Backplane ~205×150 mm, ULA ~220×130 mm.

Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0

Cada placa tem um arquivo pronto para a fábrica em `hardware/fabricacao/<placa>/<placa>-gerber.zip`:

#	Placa	Tamanho (mm)	Arquivo para a fábrica
1	Backplane / Barramento	204 × 153	`backplane-barramento-gerber.zip`
2	Clock	105 × 86	`clock-astavel-monoestavel-gerber.zip`
3	Reset	67 × 58	`reset-circuito-gerber.zip`
4	Contador de Programa	92 × 69	`pc-contador-programa-gerber.zip`
5	RAM e MAR	145 × 139	`ram-mar-memoria-gerber.zip`
6	Registrador de Instrução	102 × 69	`ir-registrador-instrucao-gerber.zip`
7	Decodificador de Controle	161 × 61	`cd-decodificador-controle-gerber.zip`
8	Contador de Passos	70 × 69	`fetch-contador-passos-gerber.zip`
9	Registrador A	110 × 69	`acc-registrador-a-gerber.zip`
10	Registrador B	110 × 69	`b-registrador-b-gerber.zip`
11	ULA	218 × 128	`alu-unidade-logica-aritmetica-gerber.zip`
12	Registrador de Saída	110 × 69	`out-registrador-saida-gerber.zip`
13	Display Decimal	134 × 112	`display-decimal-gerber.zip`

✅ Checklist do pedido

- ☐ 13 arquivos enviados, cada um com **2 camadas, FR-4, 1,6 mm, 1 oz, HASL**
- ☐ *PCB Assembly* desligado
- ☐ Tudo num único pedido (um frete só)

📖 Detalhes: 03-fabricacao-das-placas.md

Etapa 3 — Comprar os componentes


Resumo (lista completa e por placa em lista-de-materiais-completa.md):

Item	Quantidade
Circuitos integrados (74LS, 74S189, 28C16, 555/556)	56 (+ reservas)
Soquetes de CI (use em **todos**)	56
Resistores 1/4 W	99
Capacitores	67
LEDs 3 mm	77
Barras de pinos 1×4	106
Cabos jumper fêmea-fêmea de 4 vias, 20 cm	52
Fonte 5 V / 2 a 3 A (plugue P4, centro +)	1
Display 4 dígitos 0,4" **cátodo comum**	1

✅ Checklist da compra

- ☐ 10 % a mais de passivos e LEDs, 1 CI reserva de cada tipo mais usado
- ☐ 4 EEPROMs **28C16** (AT28C16 ou CAT28C16A)
- ☐ Display **cátodo comum** (ex.: 5641AS)

Etapa 4 — Gravar as 4 EEPROMs

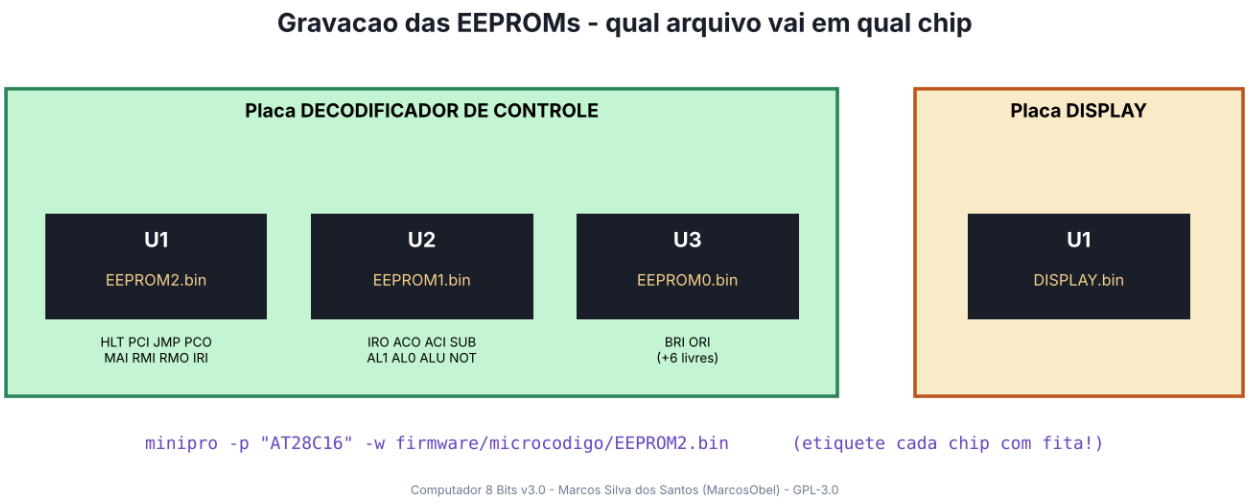

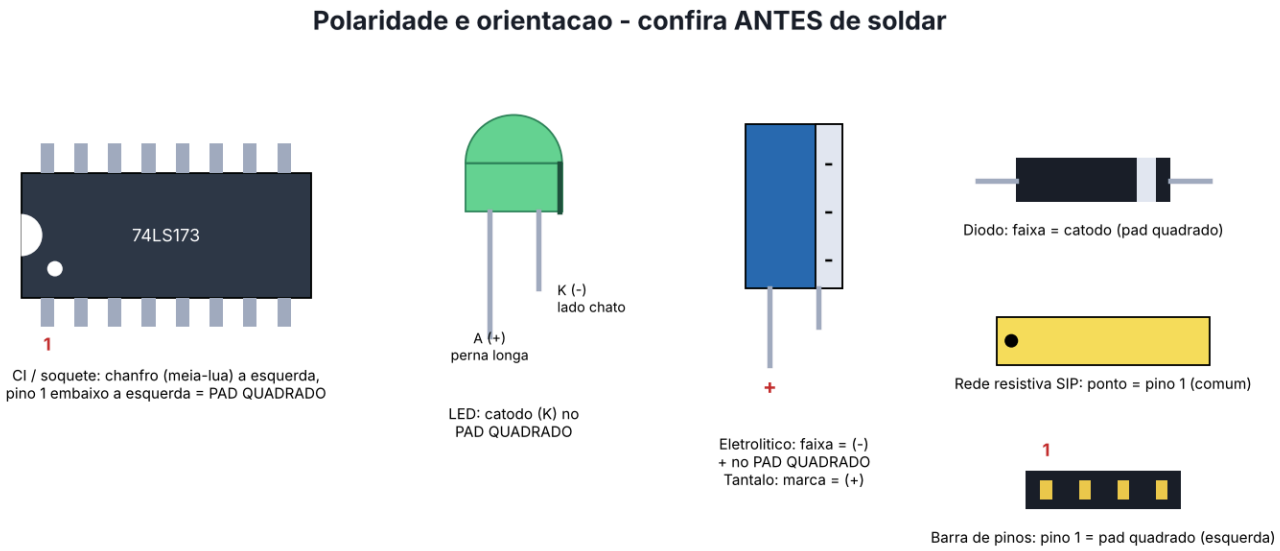

```
# no Zorin OS / Ubuntu, com o gravador TL866II Plus ou T48 ligado
sudo apt install minipro
minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM2.bin     # -> Controle U1
minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM1.bin     # -> Controle U2
minipro -p "AT28C16" -w firmware/microcodigo/EEPROM0.bin     # -> Controle U3
minipro -p "AT28C16" -w firmware/display/DISPLAY.bin         # -> Display U1
```

✅ **Checklist** — [ ] cada chip etiquetado ("CD-U1 EEPROM2" ...) · [ ] gravação conferida sem erro

📖 Detalhes: 06-gravacao-das-eeproms.md

Etapa 5 — Montar e testar cada placa


5.1 Antes de soldar: polaridade



Regra que vale para TODAS as placas: o PAD QUADRADO marca pino 1 / catodo / positivo do eletrolitico.

Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0


5.2 Ordem de soldagem

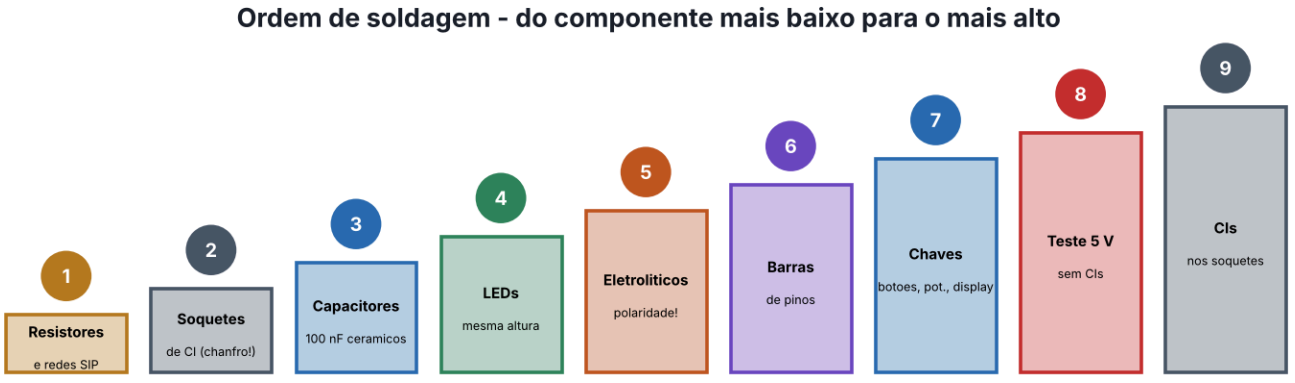

Soldar sempre pela face de baixo (com o texto 8BITS ... em cobre). Furo metalizado liga as duas faces.

Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0

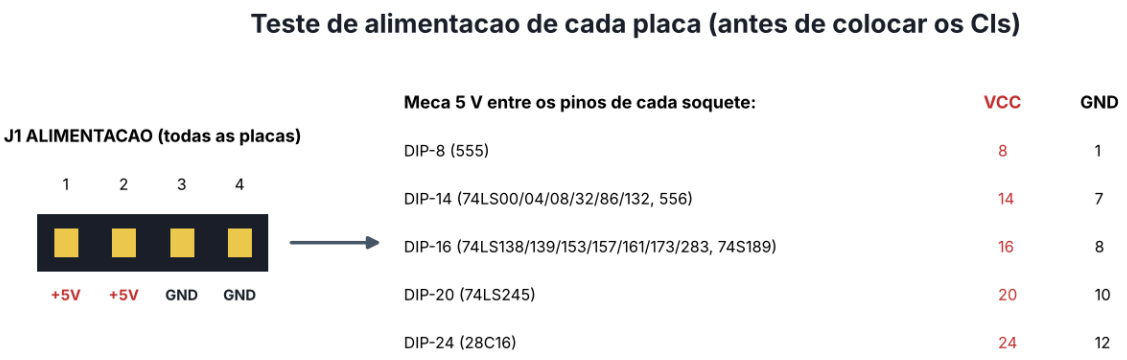5.3 Teste de alimentação (toda placa, antes dos CIs)




Depois insira os CIs com a placa desligada. Ligue com fonte limitada (~500 mA). CI esquentando = CI invertido.

Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0

5.4 As placas, uma a uma

Monte nesta ordem; cada placa é testada antes de seguir. Na serigrafia de cada placa estão o nome de cada sinal nos conectores, o part number de cada CI, o valor de cada componente e o bit que cada LED mostra. Cores das imagens: **vermelho** = cobre de cima, **azul** = cobre de baixo, **amarelo** = serigrafia.


① Backplane / Barramento

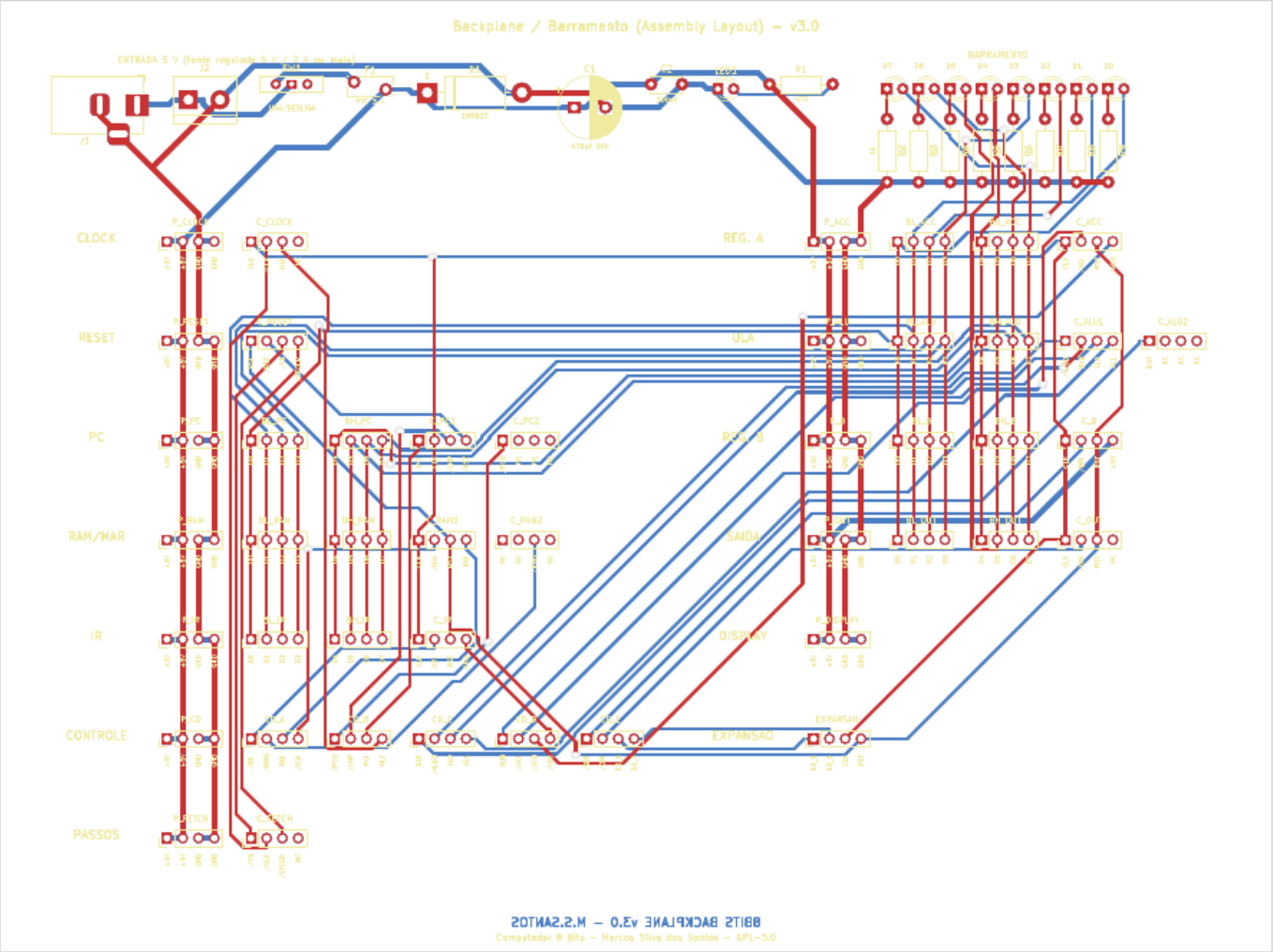

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **Tem:** entrada 5 V protegida (jack, PTC, diodo), LED de energia, 8 LEDs do barramento, 45 conectores agrupados por módulo.
- **Teste:** LED de energia acende; 5 V em todos os conectores `P_xxx`.


② Clock

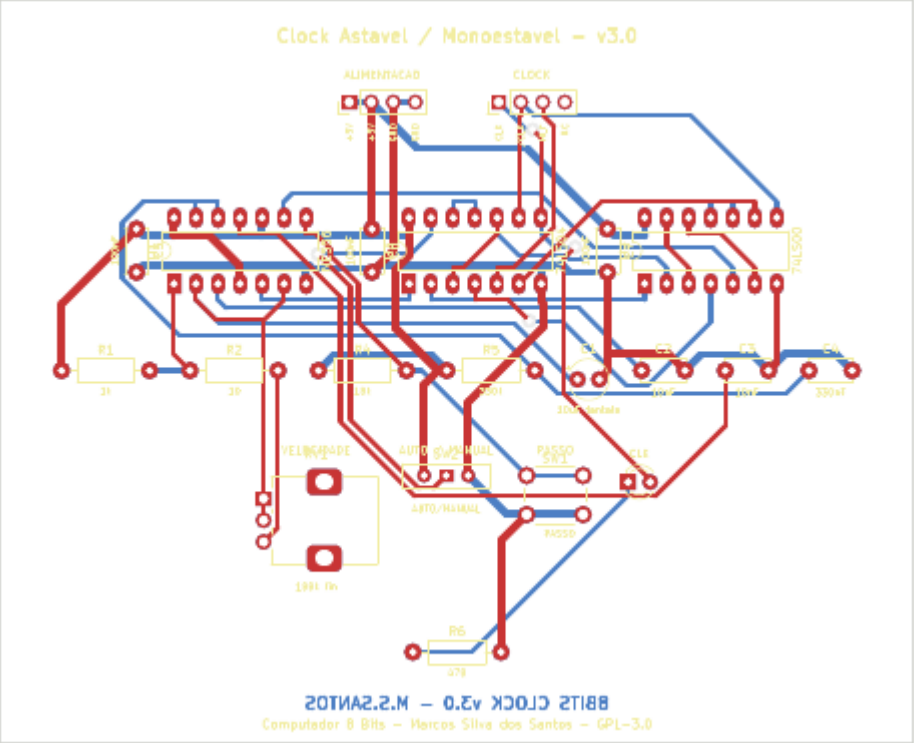

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** NE556, 74LS00, 74LS04 · **Atenção:** C1 é tântalo (marca = +).
- **Teste:** HLT (J2 pino 3) no GND → LED pisca; potenciômetro muda a velocidade; MANUAL + botão PASSO = 1 pulso.


③ Reset

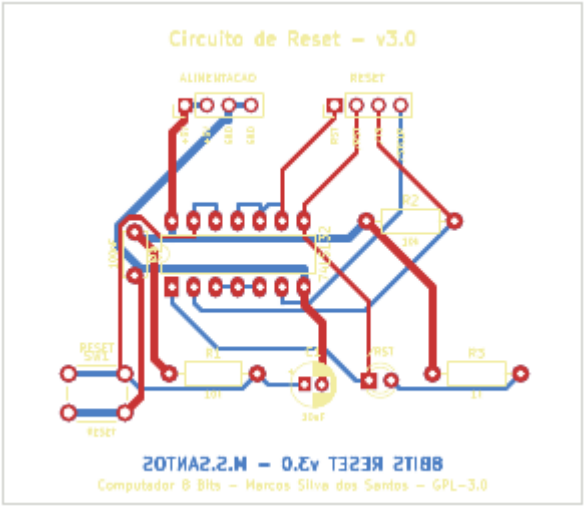

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CI:** 74LS132 (ou 74LS00) · **Teste:** ao ligar o LED pisca; botão RESET → RST = 5 V, /RST = 0 V.


④ Contador de Passos

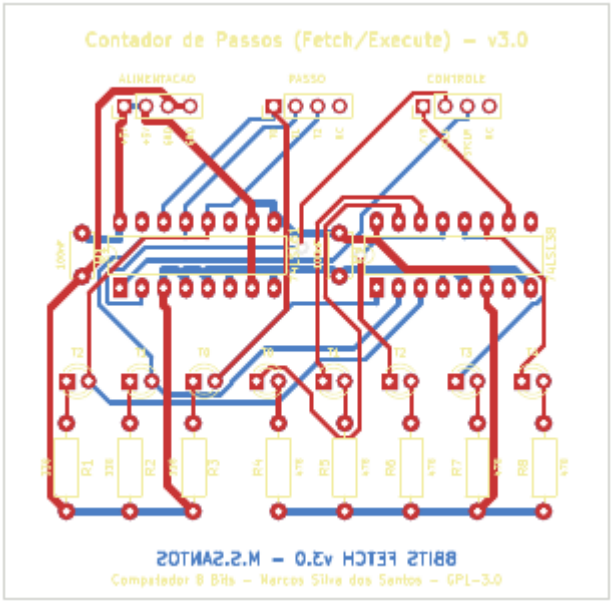

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 74LS161, 74LS138 · **Teste:** pulsos em /CLK fazem os LEDs T0…T4 andarem.


⑤ Contador de Programa (PC)

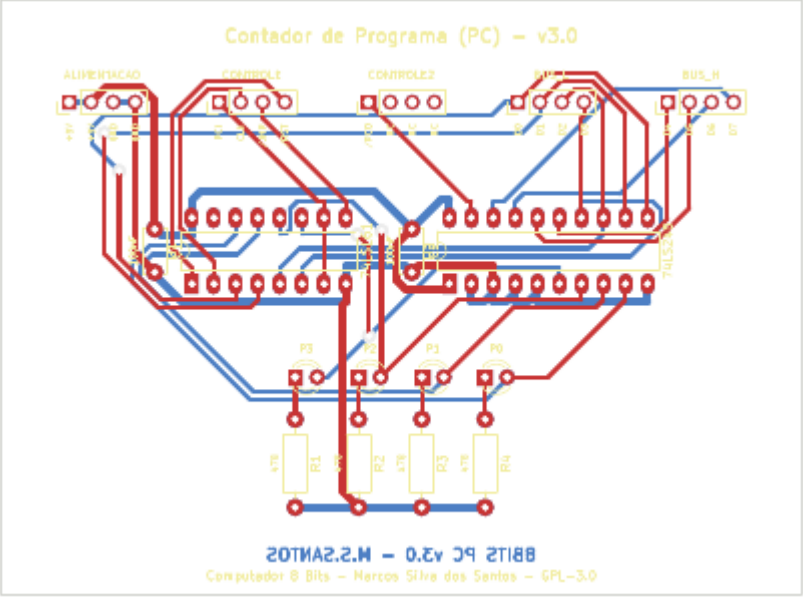

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 74LS161, 74LS245 · **Teste:** PCI = 1 e pulsos em CLK → LEDs contam 0…15.


⑥ RAM e MAR

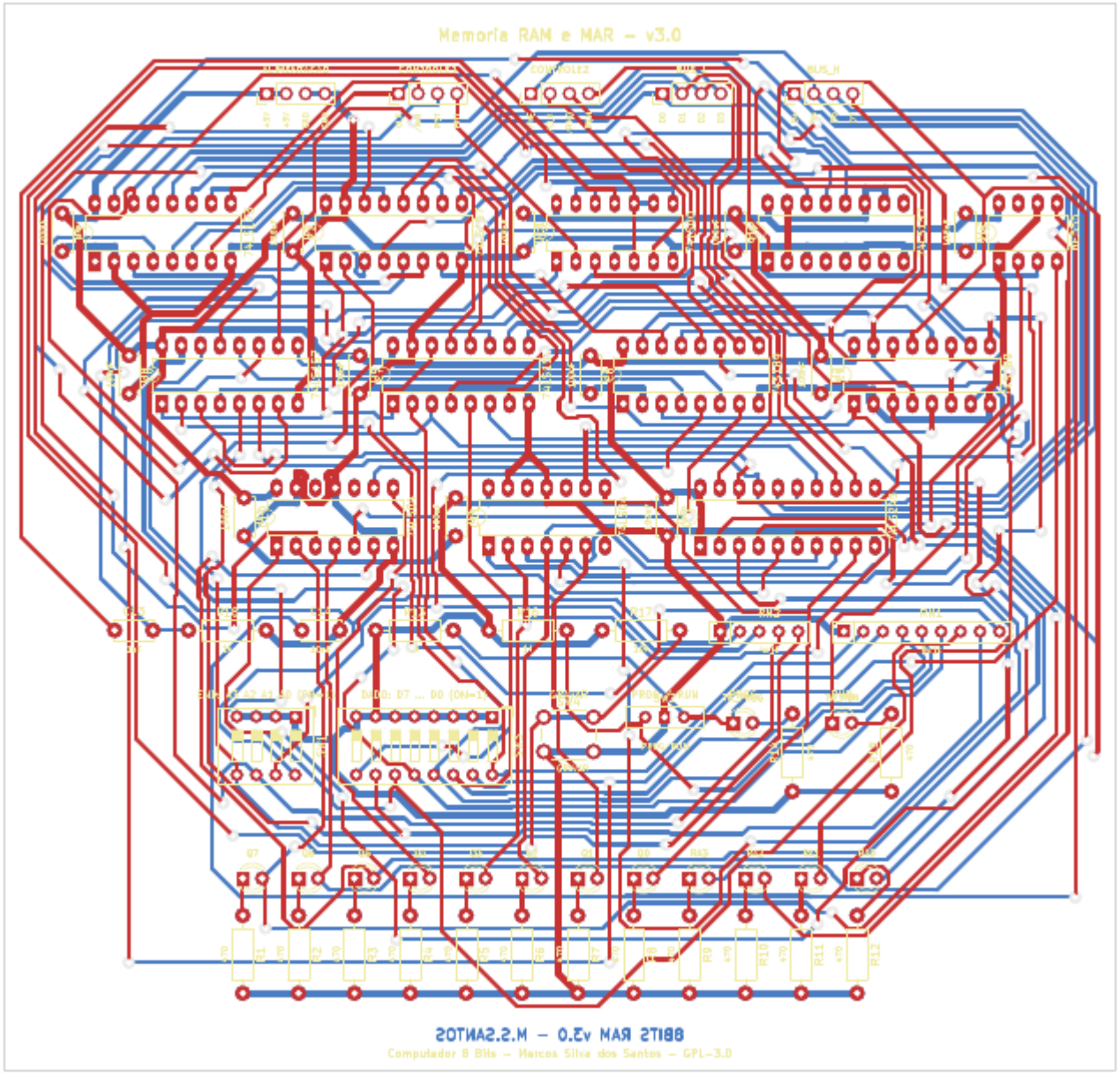

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 2× 74S189, 2× 74LS04, 74LS245, 74LS173, 4× 74LS157, 74LS00, NE555.
- **Atenção:** redes resistivas RN1/RN2 com o pino 1 (comum) no pad quadrado; chave DIP **ligada = 1**.
- **Teste:** em PROG, grave um valor e confira nos LEDs verdes.


⑦ Registrador de Instrução (IR)

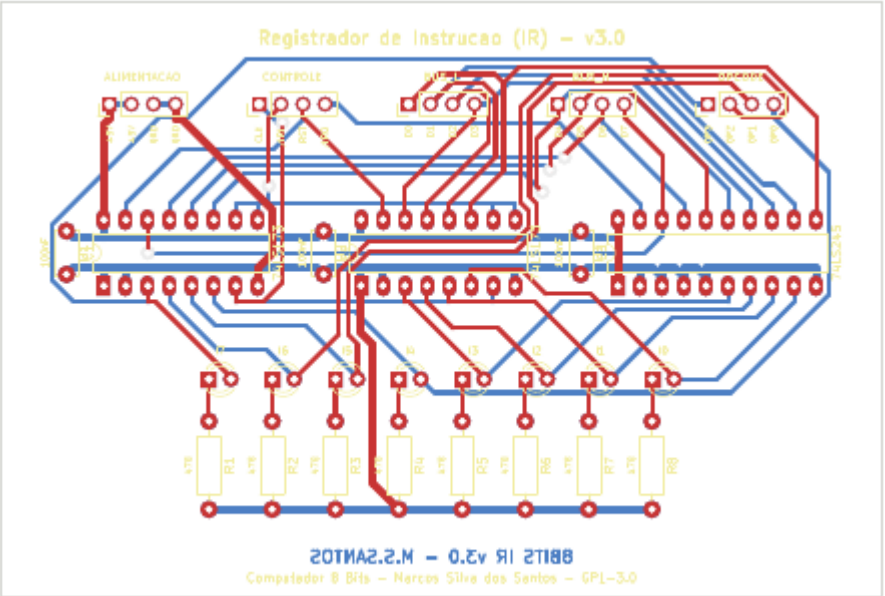

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 2× 74LS173, 74LS245 · **Teste:** carrega com /IRI + CLK; /IRO devolve só o nibble baixo.


⑧ Decodificador de Controle

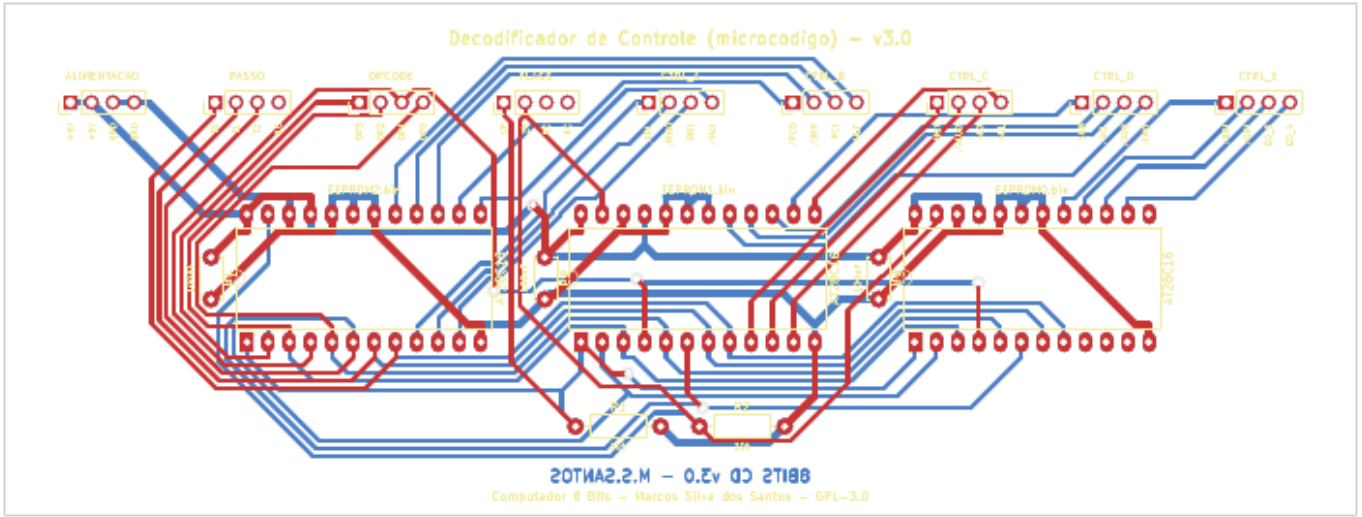

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 3× 28C16 já gravadas (U1 = EEPROM2, U2 = EEPROM1, U3 = EEPROM0), soquetes **largos** de 24 pinos.
- **Teste:** passo e opcode em 0 → só /PCO e /MAI em nível baixo.


⑨ Registrador A e ⑩ Registrador B

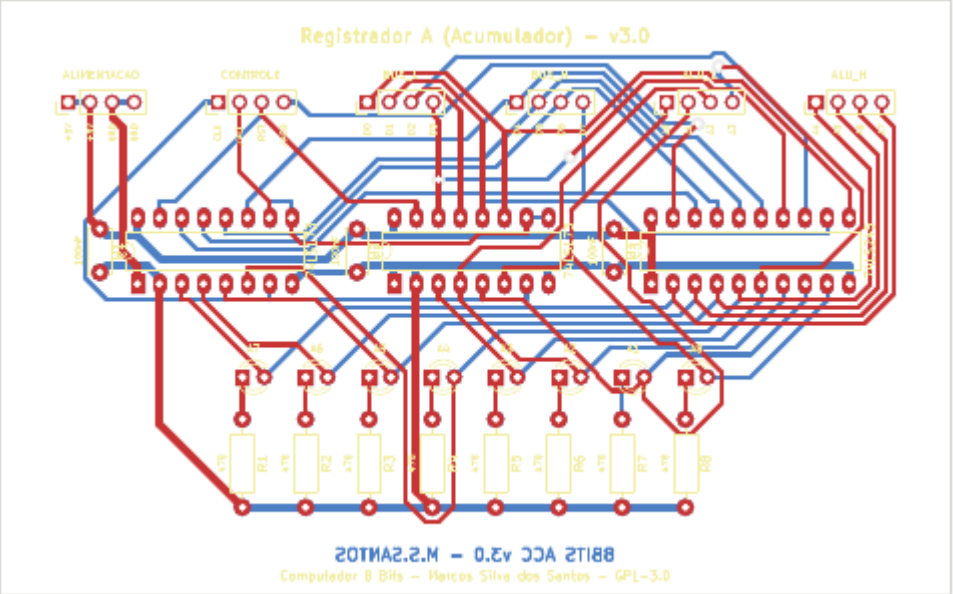

🧊 **Página completa desta placa** (Registrador A) · **Registrador B** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 2× 74LS173, 74LS245 (as duas placas são iguais) · **Teste:** carrega com /ACI (/BRI) + CLK; RST apaga.


⑪ ULA

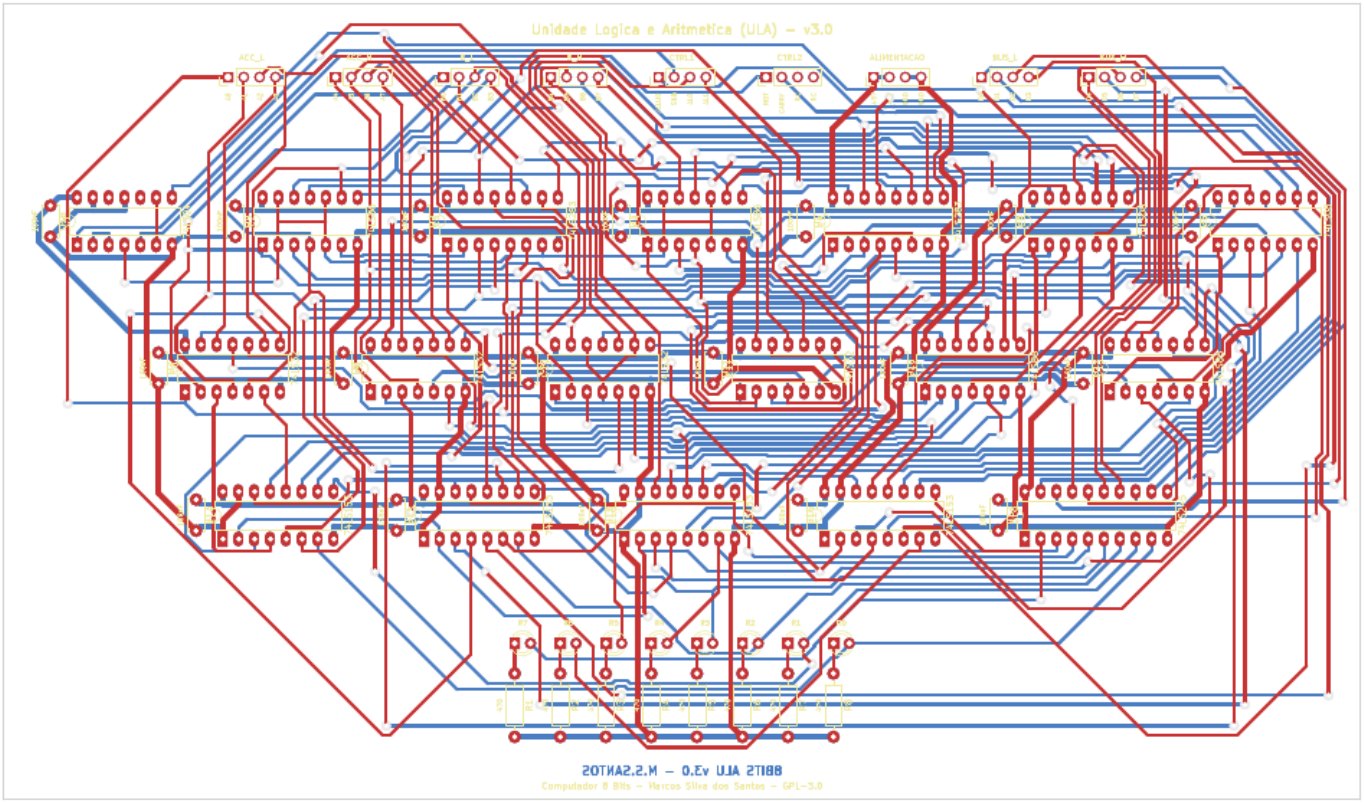

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 18 (74LS283, 86, 08, 32, 153, 245, 04) · **Atenção:** 74LS08/32/86 têm a mesma pinagem — confira duas vezes.
- **Teste:** AL1 AL0 = 00 soma, 01 AND, 10 OR, 11 XOR; SUB = 1 subtrai; NOT = 1 (com AL = 11) inverte A.


⑫ Registrador de Saída

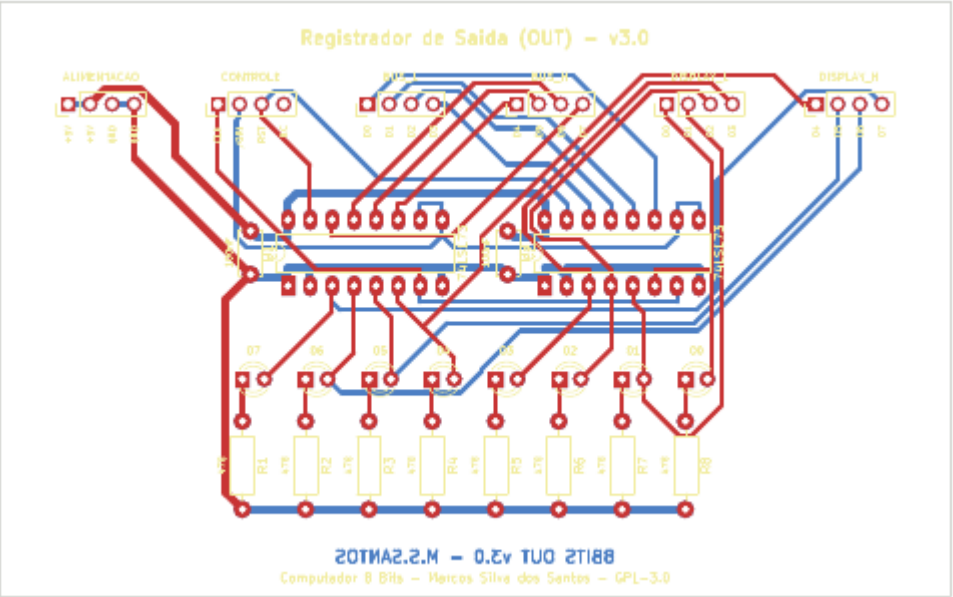

🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.

- **CIs:** 2× 74LS173 · **Teste:** carrega com /ORI + CLK.

⑬ Display Decimal

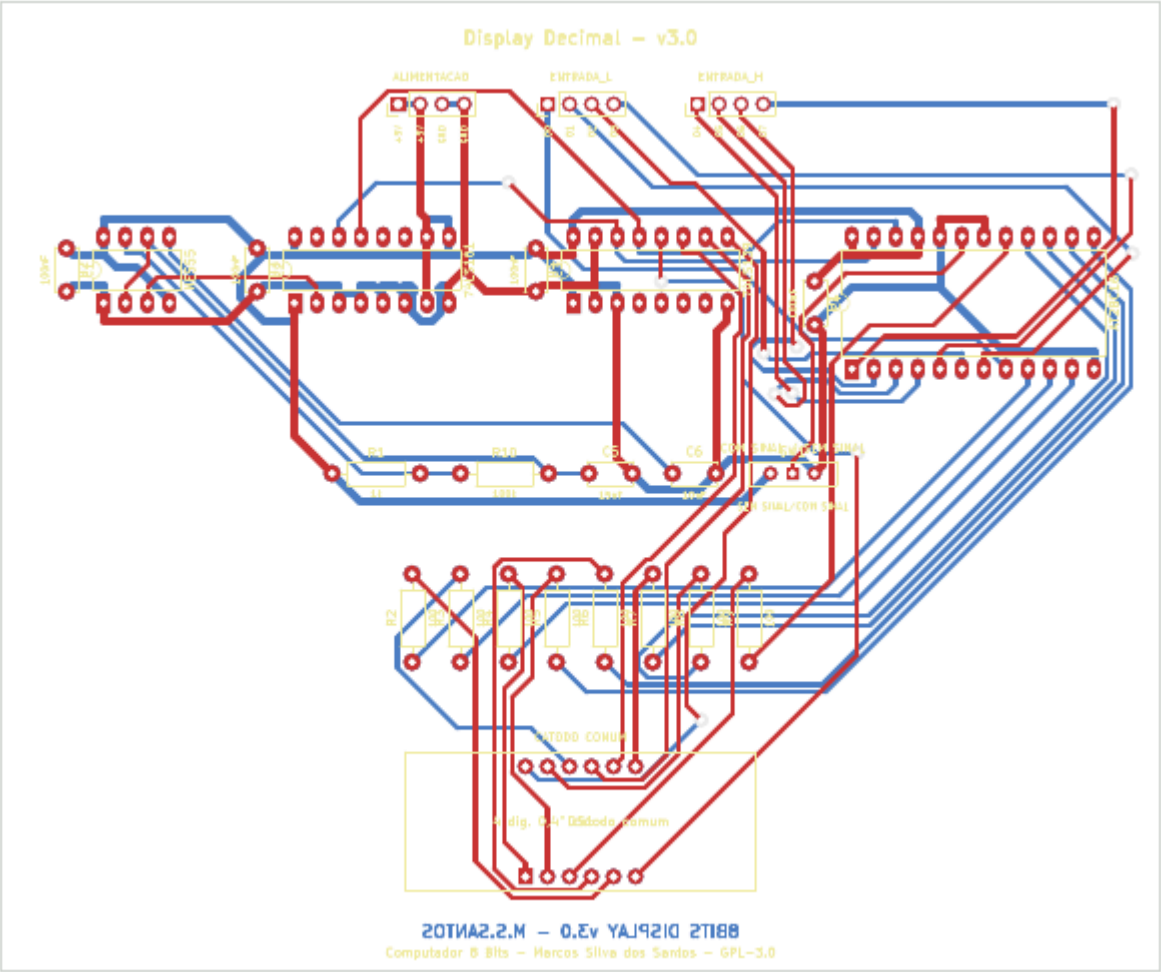


🧊 **Página completa desta placa** — função, diagrama de funcionamento, 3D, esquemático e conectores.


- **CIs:** 28C16 (DISPLAY.bin), NE555, 74LS161, 74LS139 · display **cátodo comum**.
- **Teste:** entradas em 0 → mostra `0`; entradas soltas → `255` (sem sinal) ou `-1` (com sinal).

📖 Montagem passo a passo: 04-montagem-das-placas.md · 🧊 Todas as placas explicadas, em 3D: placas/README.md · visualizador 3D

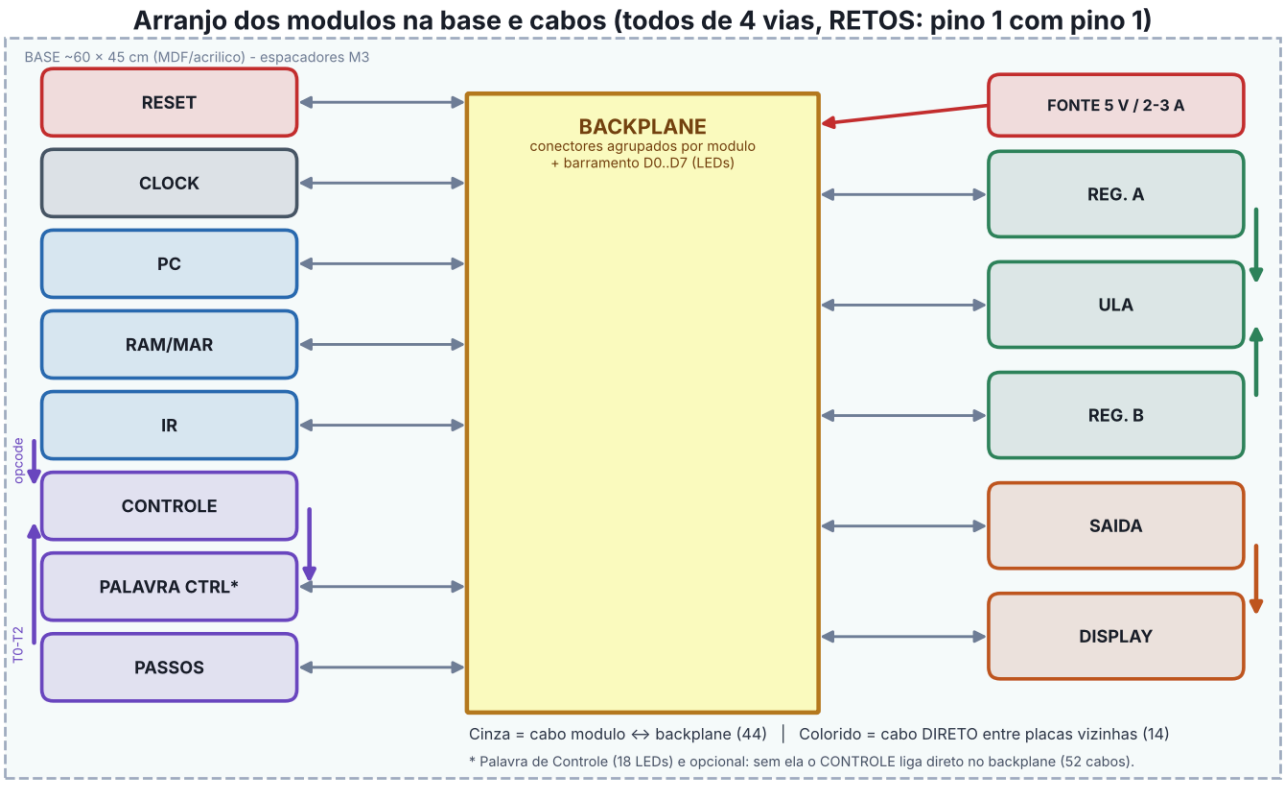Etapa 6 — Montar na base e ligar os cabos



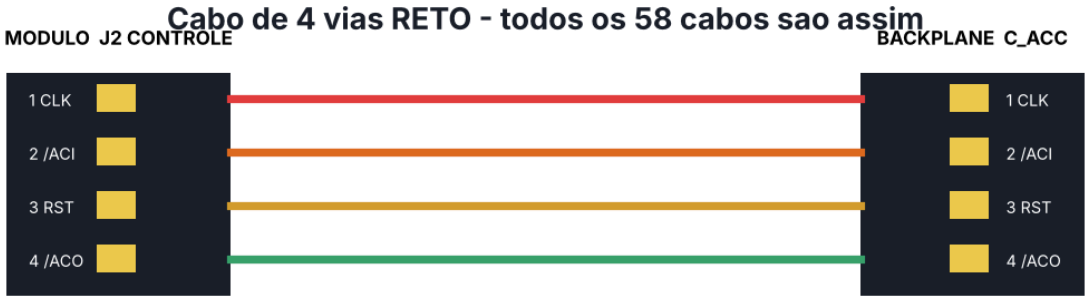Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0



Escolha uma cor para o pino 1 e use sempre a mesma: fica impossivel ligar invertido.


Computador 8 Bits v3.0 - Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0

✅ Checklist

- ☐ Módulos na base no arranjo acima, com espaçadores M3
- ☐ 44 cabos módulo ↔ backplane (cada conector do backplane tem o nome do módulo e dos sinais)
- ☐ 8 cabos diretos: A→ULA (2), B→ULA (2), Saída→Display (2), IR→Controle (opcode), Passos→Controle (T0–T2)
- ☐ Pino 1 sempre com o fio da mesma cor


📖 Tabela dos 58 cabos: 05-interligacao-e-backplane.md

Etapa 7 — Ligar por etapas

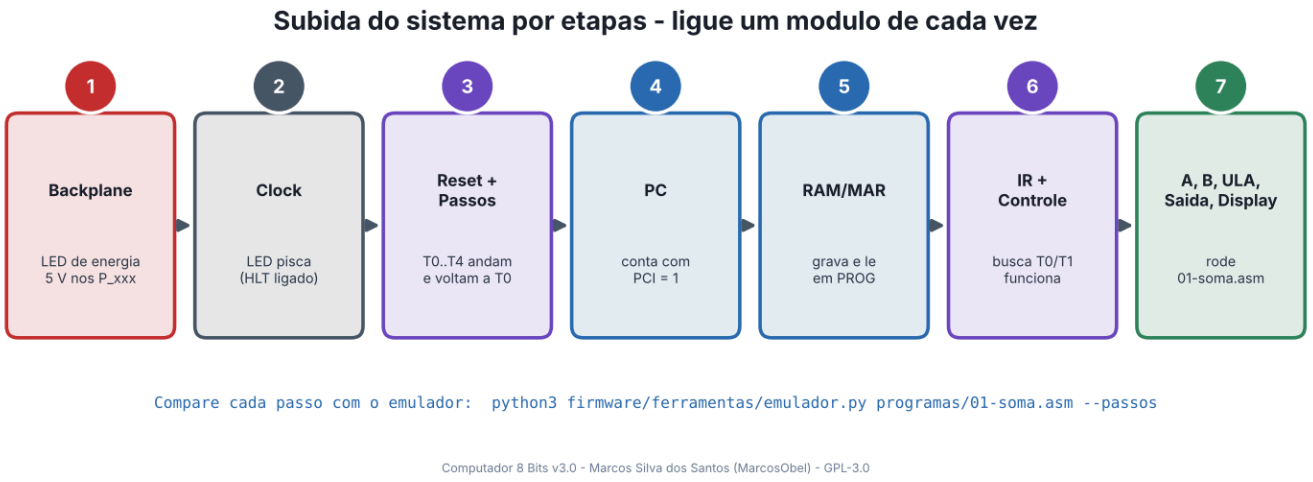

Ligue um módulo de cada vez, nesta ordem, e só avance quando o anterior estiver certo. Se algo não bater, use a tabela de problemas comuns em 08-testes-e-diagnostico.md.

Etapa 8 — Programar e rodar

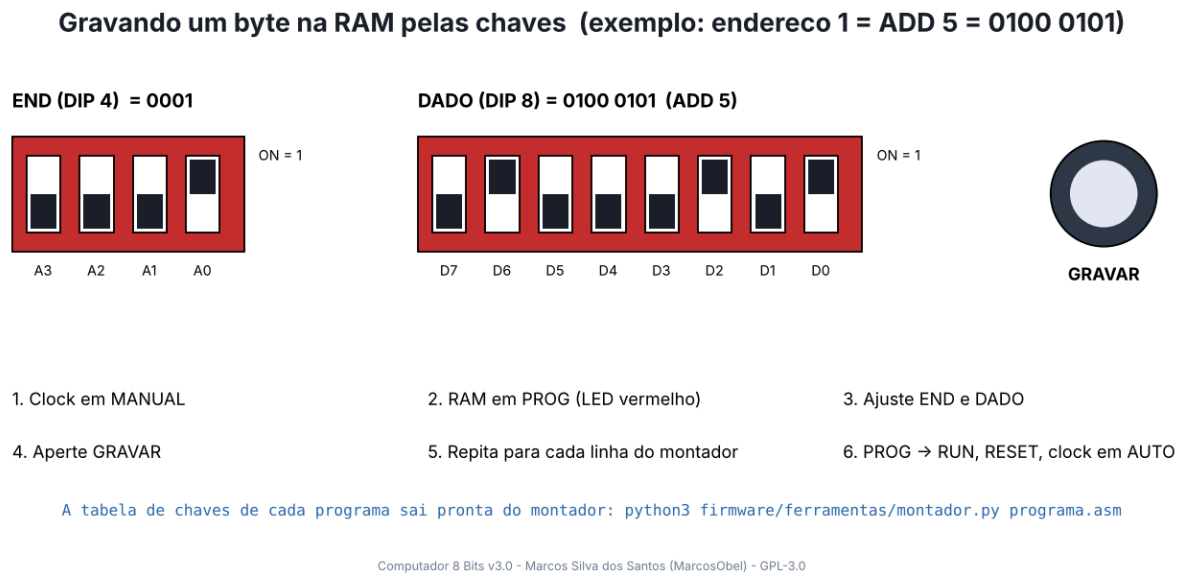

1. Escreva (ou escolha) um programa em `firmware/programas/`. Exemplo `01-soma.asm`:

```
        LDA x       ; A <- 28
        ADD y       ; A <- A + 14
        OUT         ; display = 42
        HLT
x:      DB 28
y:      DB 14
```

2. Gere a tabela das chaves:

```
python3 firmware/ferramentas/montador.py firmware/programas/01-soma.asm
```

End	Chaves END (4 3 2 1)	Chaves DADO (8 … 1)	Instrução
0	····	···█·█··	LDA x
1	···█	·█···█·█	ADD y
2	··█·	███·····	OUT
3	··██	████····	HLT
4	·█··	···███··	DB 28
5	·█·█	····███·	DB 14

   █ = chave ligada (1) · = desligada (0)

3. Grave cada linha na RAM (PROG → END → DADO → GRAVAR), passe para RUN, aperte RESET e coloque o clock em AUTO.

4. O display mostra **42**. 🎉

📖 Detalhes e mais programas: 07-programacao-e-uso.md

Checklist final

- [ ] 14 placas montadas e testadas individualmente (13 sem a Palavra de Controle)
- [ ] 4 EEPROMs gravadas e nos lugares certos
- [ ] 58 cabos ligados, pino 1 com pino 1 (52 sem a Palavra de Controle)
- [ ] Fonte de 5 V (não 9 V/12 V!)
- [ ] `01-soma.asm` mostrando 42 no display

Computador 8 Bits v3.0 — Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — GPL-3.0